 


Laboratório de Sistemas Digitais - UFRJ



Trabalho Prático 1 (ULA)

Aluno: Paulo Victor Innocencio / DRE: 116213599

Aluno: Vinicius Cavalcante Silva / DRE: 120013422

Disciplina: Sistemas Digitais EEL480 - 2021/2

Professores: João Baptista de Oliveira e Souza Filho

Introdução

O objetivo deste trabalho é implementar uma Unidade Lógica Aritmética (ULA) utilizando a linguagem de descrição de hardware VHDL, que é responsável por descrever o comportamento e estrutura de um sistema digital.

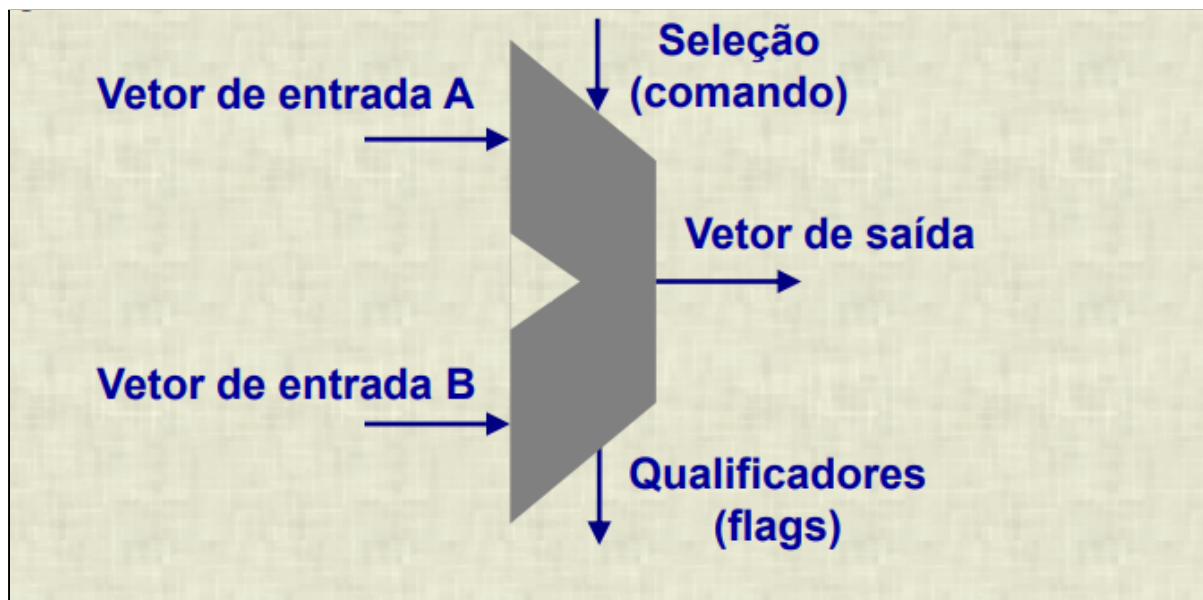


Figura 1: Representação da Unidade Lógico Aritmética (ULA)

Para o desenvolvimento da ULA, utilizaremos uma ALTERA DE-2-115 disponível online pela labsland.

Funcionalidades

A Unidade Lógica Aritmética implementada opera com 2 entradas de 4 bits cada uma e realiza um total de 8 operações. A seleção das operações ocorre seguinte forma:

Seleção	Operação
000	X and Y
001	X or Y
010	not X
011	X xor Y
100	X + Y
101	X - Y
110	X * Y
111	complemento de 2 (X)

As operações são divididas em 4 lógicas (and, or, not, xor) e 4 aritméticas (soma, subtração, multiplicação e complemento de 2).

No desenvolvimento de cada componente o único pacote utilizado foi o *std_logic_1164* da biblioteca *IEEE*, para a representação de cada bit. A justificativa para tal é que essa biblioteca fornece modelagem de sinais mais realistas, que se comportam melhor no sistema, diminuindo falhas.

A definição da lógica do componente é feita após a declaração da *entity* (entidade) onde é definido as entradas e as saídas do módulo. Na *architecture* são definidas as relações entre entradas e saídas juntamente com a lógica do módulo. Em alguns componentes existe a definição de *signal* que possui funcionamento análogo ao de um fio e conecta partes diferentes do sistema.

Antes de demonstrar os resultados por meio de diagramas de ondas, iremos explicar o componente descrito. Os códigos fontes de cada componentes estarão anexadas no apêndice deste relatório

Considerando que $X_3X_2X_1X_0$, $Y_3Y_2Y_1Y_0$ e $S_3S_2S_1S_0$ são vetores de 4 bits e que X e Y são de entrada e S de saída.

- **And (F = 000)**

Esta operação é feita dentro de um laço que vai percorrer todos os bits de X e Y e realizar a operação de AND, entre bits de mesma posição.

$X_0 \text{ and } Y_0, X_1 \text{ and } Y_1, X_2 \text{ and } Y_2, X_3 \text{ and } Y_3$

O resultado dessa operação vai ser também um vetor de 4 bits com '1' somente nas posições em que tanto X_n quanto Y_n são iguais a '1' e '0' nas demais. Segue tabela verdade:

X	Y	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- **Or (F = 001)**

Esta operação é feita dentro de um laço que vai percorrer todos os bits de X e Y e realizar a operação de OR, entre bits de mesma posição.

$$X_0 \text{ or } Y_0, X_1 \text{ or } Y_1, X_2 \text{ or } Y_2, X_3 \text{ or } Y_3$$

O resultado dessa operação vai ser também um vetor de 4 bits com '1' somente nas posições em que X_n ou Y_n são iguais a '1' e '0' nas demais.

Segue tabela verdade:

X	Y	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- **Not (F = 010)**

Esta operação é feita dentro de um laço que vai percorrer todos os bits do vetor X e realizar a operação de inverter o bit de cada posição.

$$\text{not}(X_0), \text{not}(X_1), \text{not}(X_2), \text{not}(X_3)$$

O resultado dessa operação vai ser também um vetor de 4 bits com os bits invertidos. Segue tabela verdade:

X	S
0	1
1	0

- **Xor (F = 011)**

Esta operação é feita dentro de um laço que vai percorrer * realizar a operação de XOR, entre bits de mesma posição.

$$X_0 \text{ xor } Y_0, X_1 \text{ xor } Y_1, X_2 \text{ xor } Y_2, X_3 \text{ xor } Y_3$$

O resultado dessa operação vai ser também um vetor de 4 bits com '1' somente nas posições em que somente um entre X_n e Y_n é igual a '1' e '0' nas demais. Segue tabela verdade:

X	Y	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


- **Full Adder**

Este é um componente que realiza a soma de 1 bit e faz a propagação do carry out e também tem entrada para carry in. Ele foi bastante utilizado no desenvolvimento dos demais componentes.

Ele realiza a soma entre o X, Y e o Carry in com portas XOR, ficando $X \text{ xor } Y \text{ xor } \text{Carry in}$. O Carry out é propagado quando o resultado da soma anterior é maior que 1_{10} .

Figura 2: Simulação de um somador completo.

X	Y	Cin	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 

- **Adder de 4 bits (F = 100)**

O somador de 4 bits faz uso de 4 somadores de um bit. Em cada um é feita a soma dos bits da posição de X e Y. O Carry Out de um somador fica ligado ao Carry In de outro somador.

 


Figura 3: Simulação de um somador de 4 bits.

- **Complemento de 2 (F = 111)**

O complemento de 2 é útil para representar números negativos e fazer subtrações também. O complemento de 2 de um número é o vetor de bits negado somado mais 1.

Portanto para descrever esse módulo foi utilizado o somador de 1 bit que recebe como entrada $Y_n \text{ xor } '1'$ (que vai retornar o inverso de Y_n) e '0' e no Carry in do primeiro somador colocamos '1' para realizar a adição de um no vetor de bits invertido. O Carry out final é ignorado.

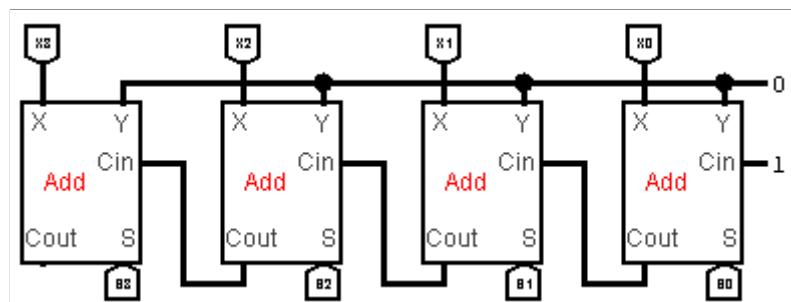


Figura 4: Simulação de um circuito de complemento de 2.

Binário	Comp. de 2
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4

0101	5
0110	6
0111	7
1000	-8
1001	-7
1010	-6
1011	-5
1100	-4
1101	-3
1110	-2
1111	-1

- **Subtrator de 4 bits (F = 101)**

Este componente também utiliza o somador de 1 bit para realizar a subtração entre os números utilizando o complemento de 2 de Y.

Primeiro fazemos o complemento de 2 de Y e somamos com X, o resultado obtido está em complemento 2.

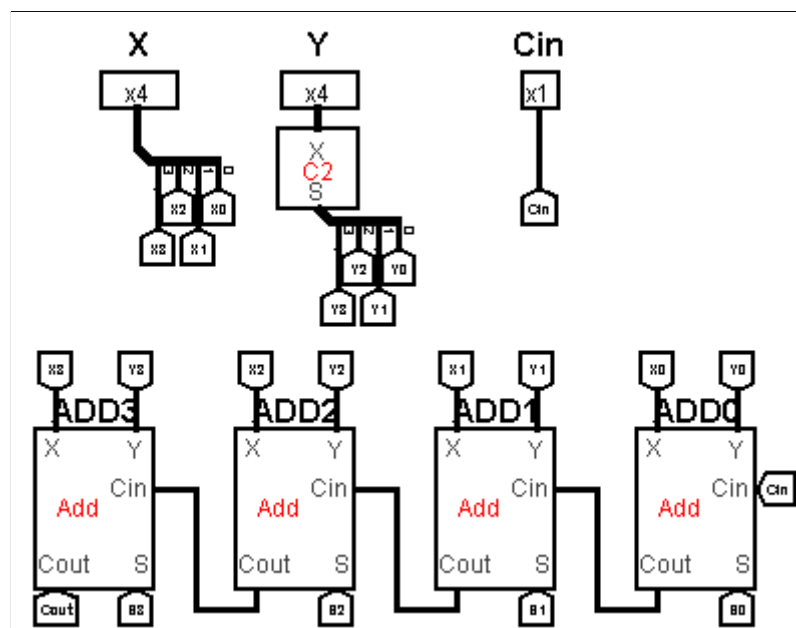


Figura 5: Simulação de um subtrator de 4 bits.

- **Multiplicador de 4 bit (F = 110)**

Este componente utiliza o somador de 1 bit para realizar as contas. A primeira parte é a multiplicação em si que se comporta como uma porta AND na qual o resultado só vai ser '1' se as duas entradas forem '1', parte semelhante a multiplicação decimal em que multiplicar por 0 é igual a 0.

A multiplicação é feita entre todos os bits dos vetores X e Y, um por um e o resultado é somado entre si, algoritmo análogo ao de multiplicação decimal.

Nesse caso o vetor do resultado S tem 8 bits.

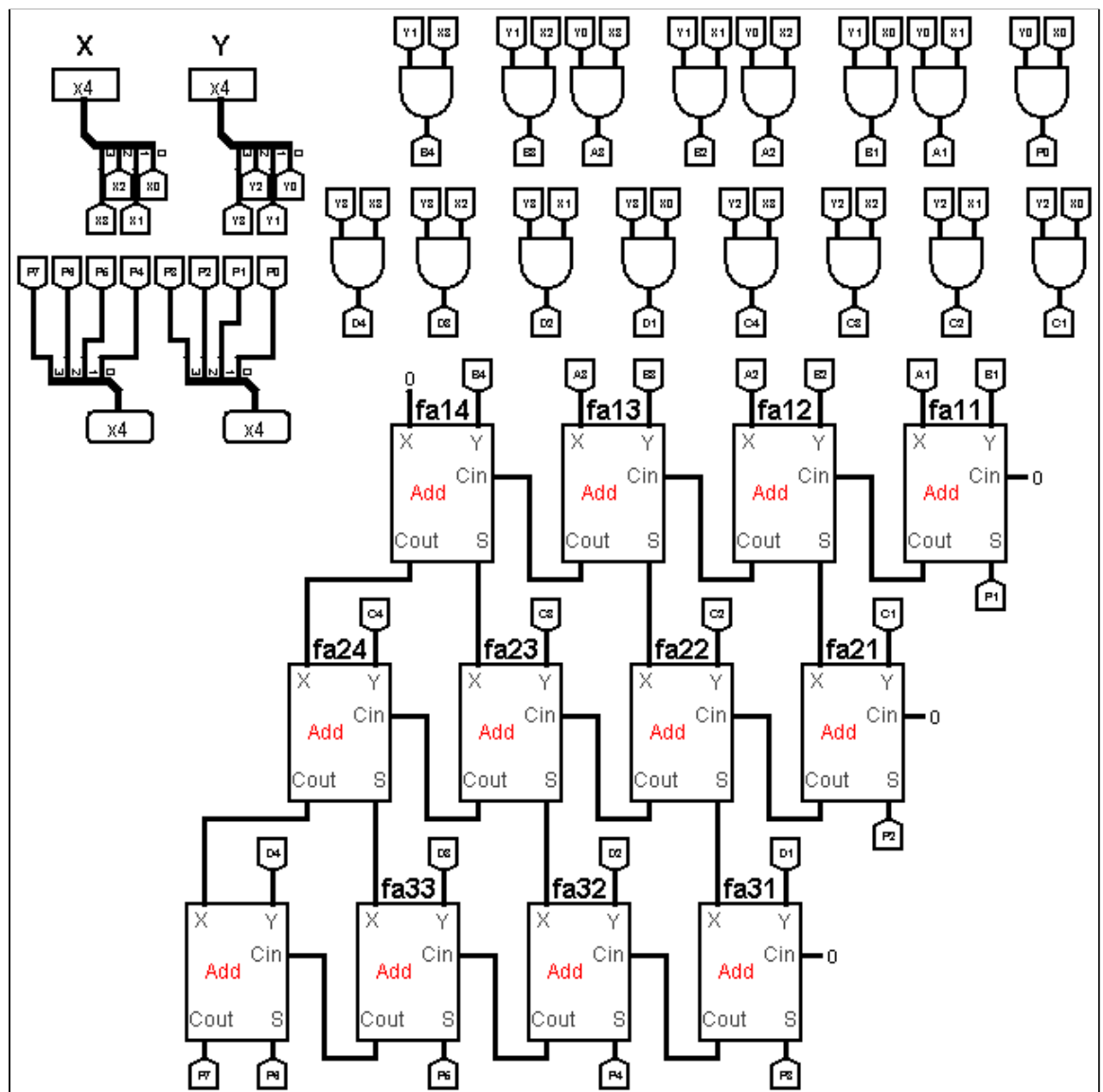


Figura 6: Simulação de um circuito multiplicador de 4 bits

- **ULA (Unidade Lógica Aritmética)**

É um módulo que serve para unir todos os 8 componentes que realizam operações e que seleciona a operação a partir da entrada de função de 3 bits.

Tem como entrada dois vetores X e Y de 4 bits, um vetor F de 3 bits que define a função e como saída possui um vetor S de 8 bits com o resultado da operação e um bit do borrow out. Para que o tamanho da saída das operações sejam compatíveis, aquelas que têm 4 bits são concatenadas com “0000” no MSB.

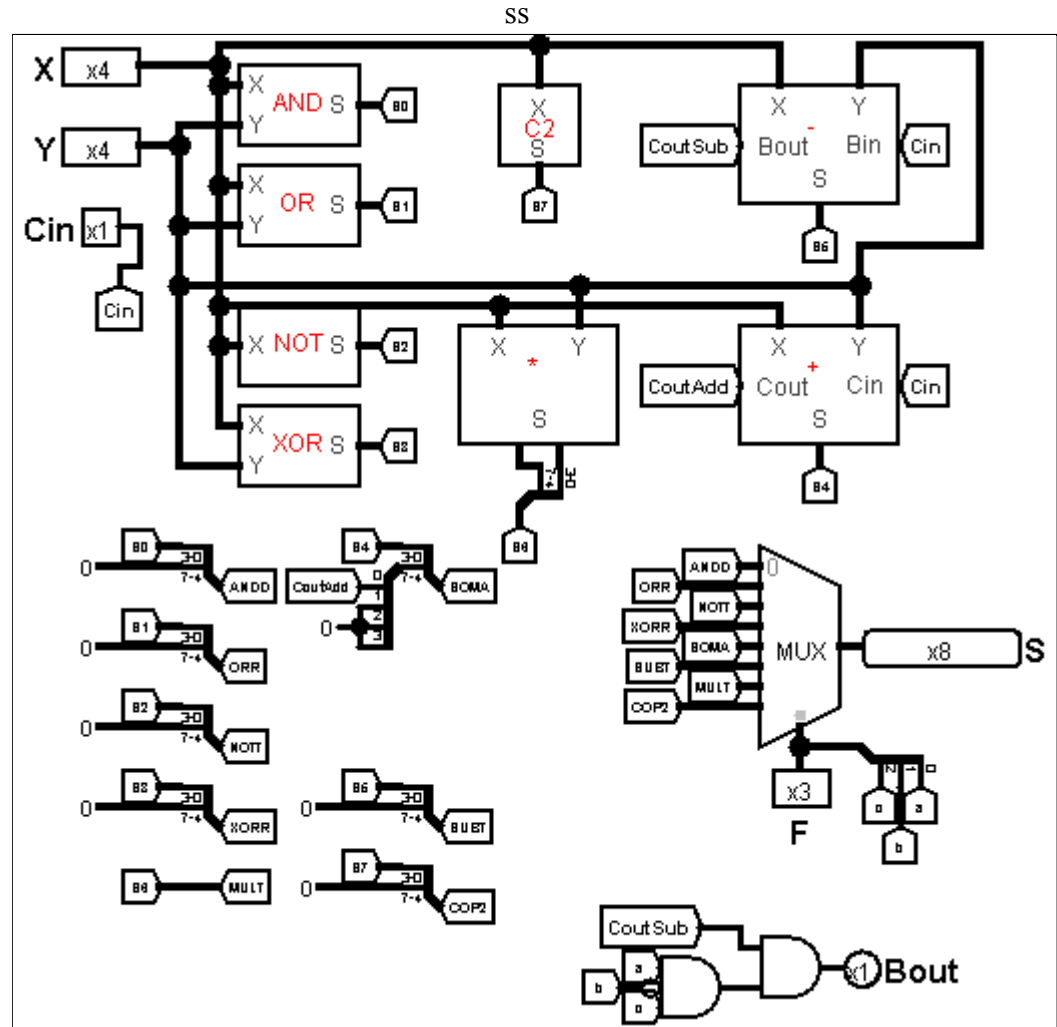


Figura 7: Simulação de uma ULA de 8 operações.

- **Interface**

É um componente que vai se conectar com a ULA para registrar os vetores de entrada e de saída, de acordo com a saída que ocorre juntamente com o clock.

A interface tem 5 entradas, uma para o clock, um de reset o sistema para recomençar as operações, um que seleciona os número e da inicio as operações e mais dois vetores de 4 bits que representam as entradas X e Y. Possui também 5 saídas, um vetor de 8 bits para o resultado da operação, um para propagar o barrow out, um vetor de 3 bits que representa a função do momento e mais dois vetores de 4 bits que representa o número de entrada que estará no display de 7 segmentos.

Utiliza como componente a ULA e monta uma lógica para que o sistema reinicie toda vez que o botão de reset seja apertado, que os número sejam

definidos quando o botão de seleção é apertado e posteriormente ele começa a realizar operações em sequência, até que o sistema seja resetado.

- **Decodificador de 7 segmentos**

É um componente que decodifica um número binário para BCD no formato que o número é mostrado no display de 7 segmentos.

 


Figura 8: Decodificação de binário para BCD em um display de 7 segmentos. Disponível em: <https://bit.ly/3f3ixIQ>

- **Divisor de frequência**

É o responsável por fazer com que o clock da placa do laboratório online de 50MHz passe para um período de 1 segundo. O novo clock ocorre a cada $25 \cdot 10^6$ ciclos do clock de 50MHz.

 


Figura 9: Ideia de como o divisor de frequência funciona. Disponível em: <https://bit.ly/3HNkndg>

- **Placa**

O componente top level, é o que reúne todos os componentes desenvolvidos e consegue interagir com a FPGA online. Os nomes das entradas e saídas já estão substituídos pelos nomes dos pinos da placa.

Possui como entradas, o clock de 50 MHz, um par de botão de pressão que representa o reset (botão (0)) e o sel (botão (1)) e também switches que irão ler os números de entradas, o vetor X é definido nos botões 17, 16, 15 e 14 e o vetor Y é definido nos botões 12, 11, 10 e 9.

As saídas são 3 leds vermelhos que piscam de acordo com a função do momento, um led verde que acende caso o resultado da subtração seja negativo (borrow out negado) e outros 8 displays de 7 segmentos, 2 para

representar o número X em decimal, 2 para representar o número Y em decimal e 4 outros displays que representaram as saídas. Nas saídas das operações lógicas o resultado é dado em binário e nas operações aritméticas o resultado é dado em hexadecimal.

Após definir os números nos switches e apertar o botão SEL as operações começam a ocorrer e vão mudando a cada um segundo (definido pelo clock). Para mudar os números deve-se alterar os switches como desejado, apertar reset e depois SEL.

Resultados

- **And (4 bits)**

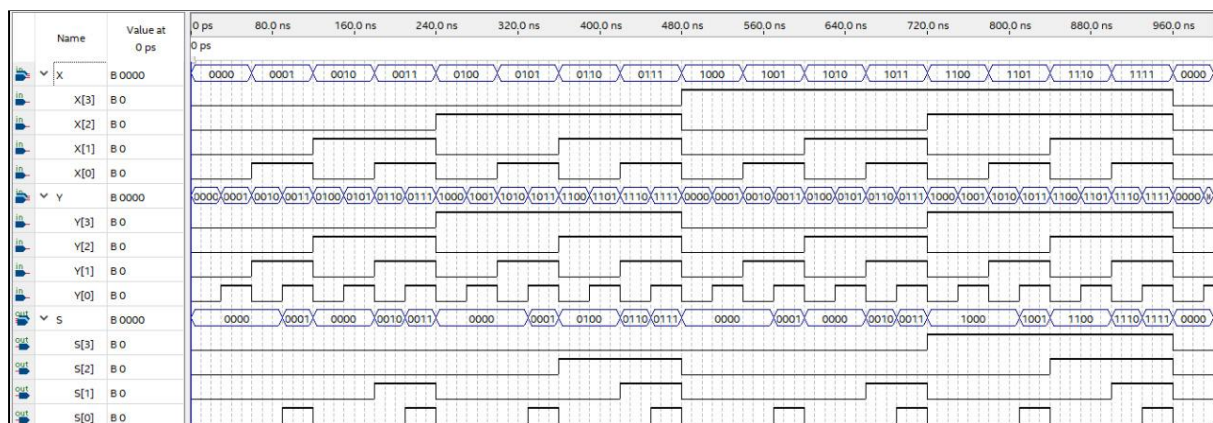


Figura 10: Funcionamento do And (4 bits)

- **Or (4 bits)**

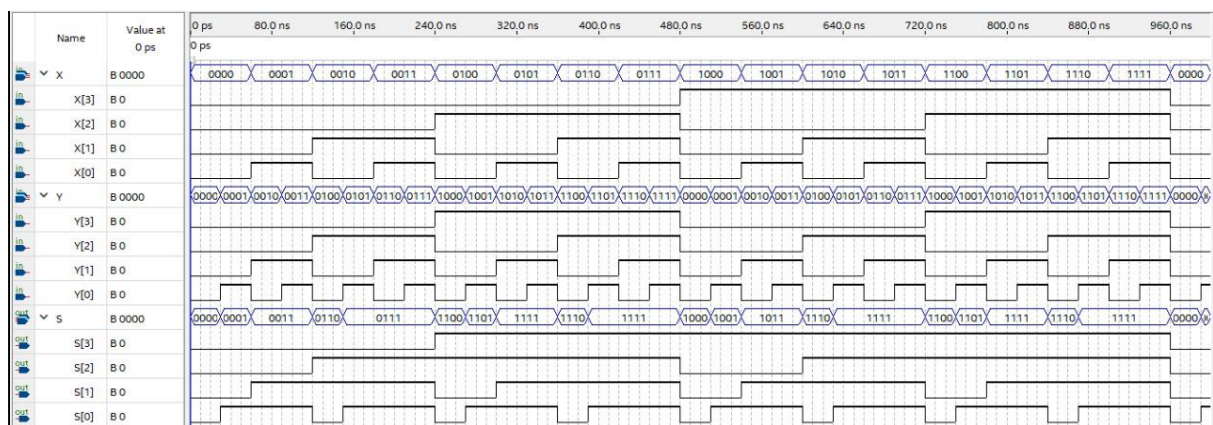


Figura 11: Funcionamento do Or (4 bits)

- **Not (4 bits)**

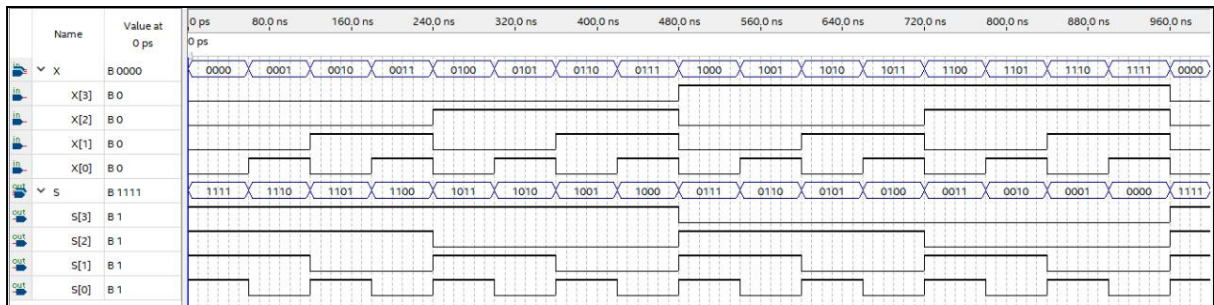


Figura 12: Funcionamento do *Not* (4 bits)

- **Xor (4 bits)**

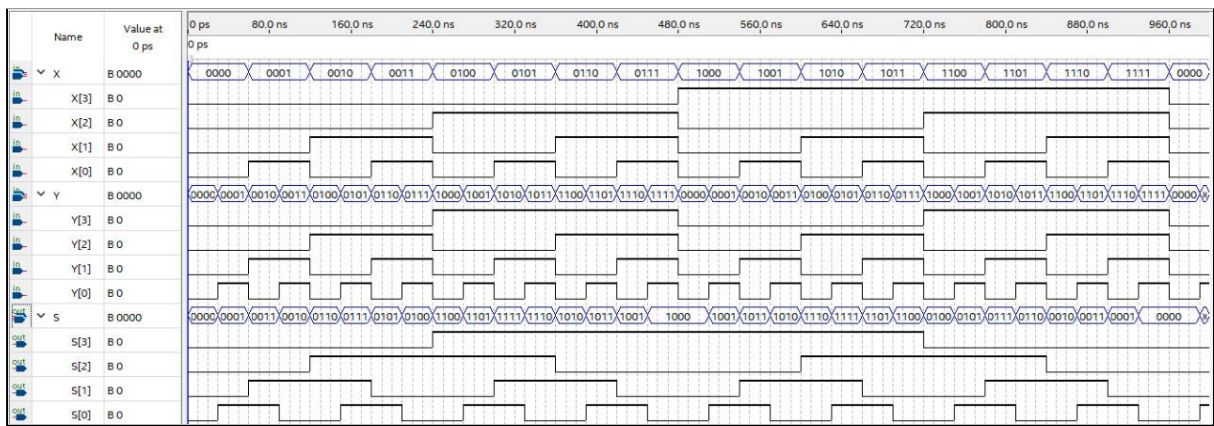


Figura 13: Funcionamento do *Xor* (4 bits)

- **Full Adder (4 bits)**

 


Figura 14: Funcionamento do *Full Adder* (4 bits)

- **Adder (4 bits)**

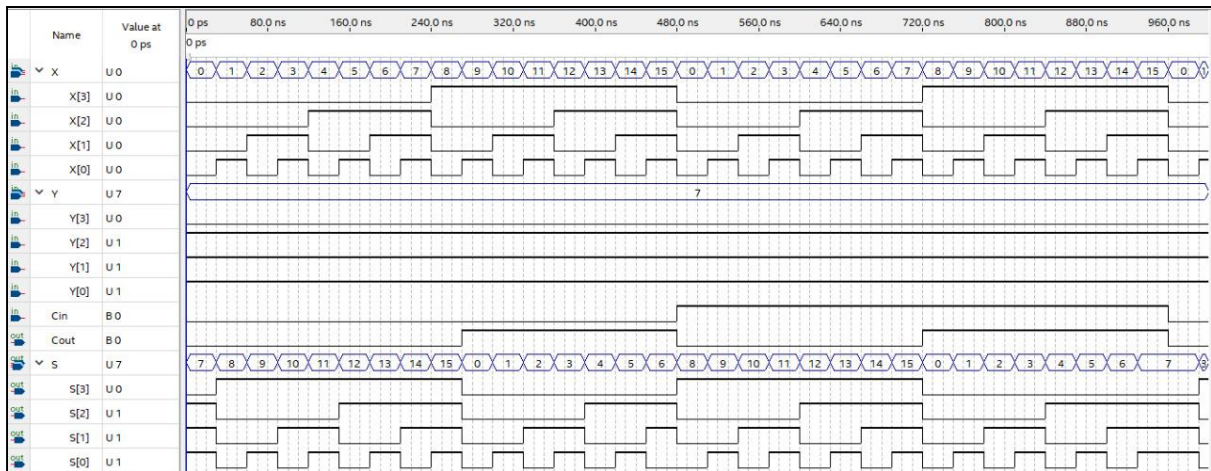


Figura 15: Funcionamento do *Adder* (4 bits)

- **Subtrator (4 bits)**

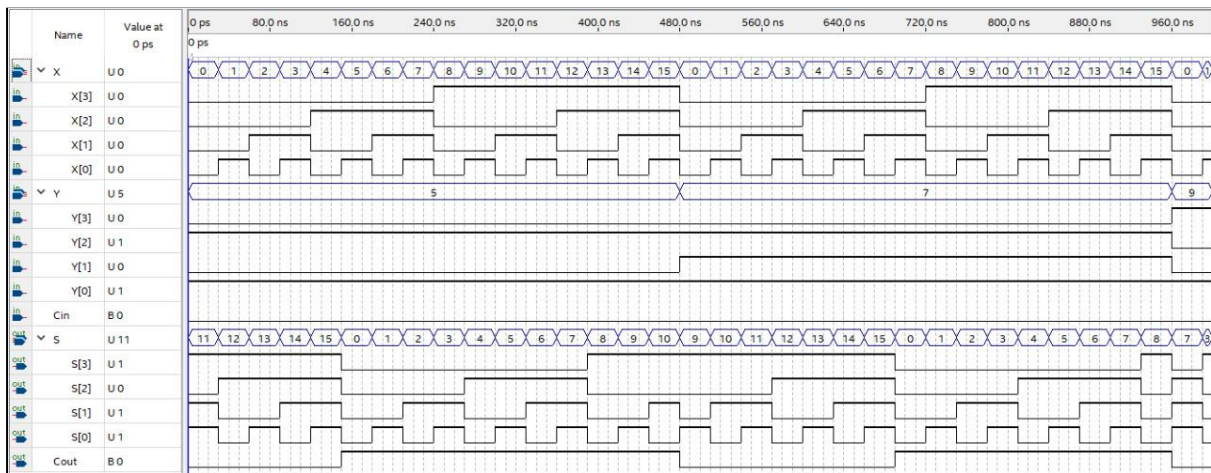


Figura 16: Funcionamento do *Subtrator* (4 bits)

- **Multiplicador (4 bits)**

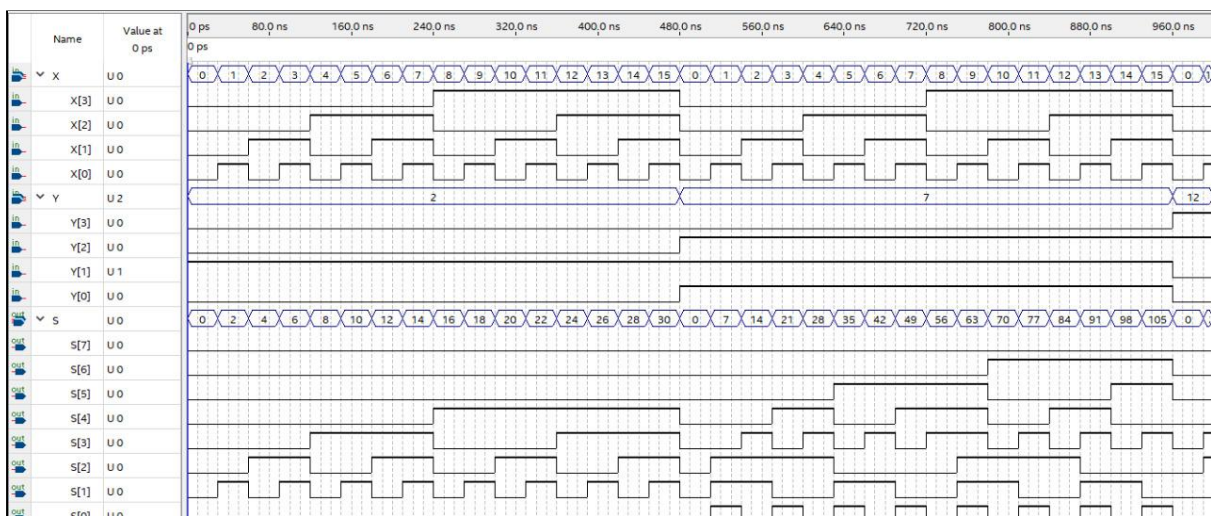


Figura 17: Funcionamento do *Multiplicador* (4 bits)

- Complemento de 2 (4 bits)

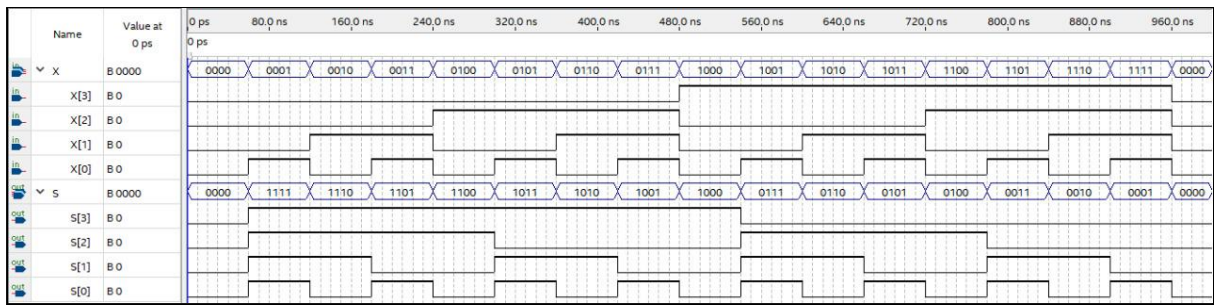


Figura 18: Funcionamento do Complemento de 2 (4 bits)

- ULA

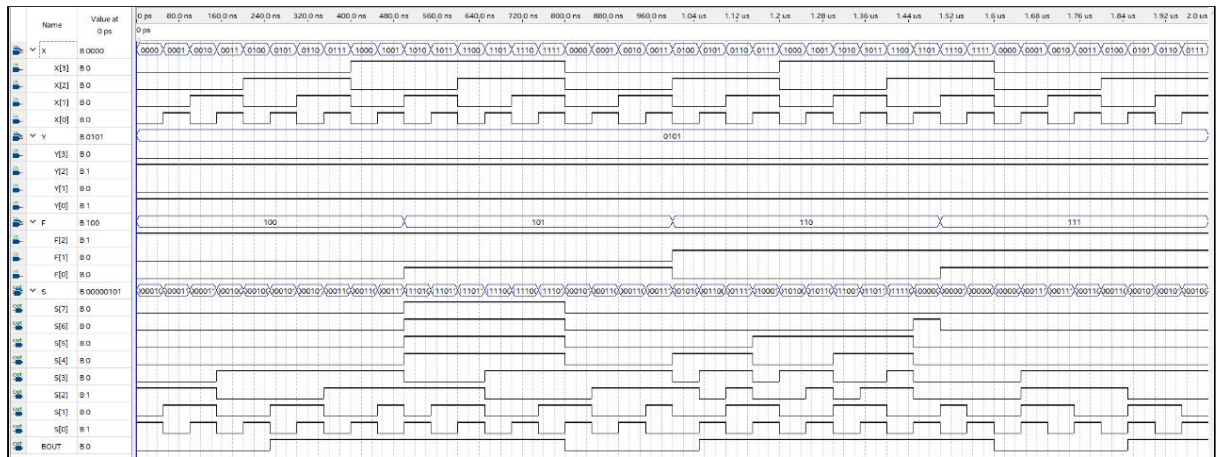


Figura 19: Funcionamento da ULA

- Interface

 


Figura 20: Funcionamento da Interface

- **Decodificador 7 segmentos**

 


Figura 21: Funcionamento da Decodificador 7 segmentos

- **Divisor de frequência**



Figura 22: Funcionamento do Divisor de frequência

- **Placa**

 


Figura 23: Funcionamento da Placa

Conclusões

No decorrer deste relatório foi descrito as partes de desenvolvimento de uma Unidade Lógica Aritmética e sua implementação em VHDL. O trabalho mostrou como as partes separadas foram utilizadas para conseguir montar um sistema único e coeso no final, mostrando como funciona bem a ideia de divisão do trabalho, resolvendo por partes.

Apêndice

- **And**

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity and_4b is port
(
    X, Y : in  std_logic_vector(3 downto 0);
    S     : out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end and_4b;

architecture and_4b_behav of and_4b is
begin
    andd: for i in 0 to 3 generate
        S(i) <= X(i) and Y(i);
    end generate andd;
end and_4b_behav;
```

Apêndice 1: Implementação em VHDL do *And* (4 bits)

- Or

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity or_4b is port
(
    X, Y : in  std_logic_vector(3 downto 0);
    S     : out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end or_4b;

architecture or_4b_behav of or_4b is
begin
    orr: for i in 0 to 3 generate
        S(i) <= X(i) or Y(i);
    end generate orr;
end or_4b_behav;
```

Apêndice 2: Implementação em VHDL do *OR* (4 bits)

- Not

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity not_4b is port
(
    X    : in  std_logic_vector(3 downto 0);
    S    : out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end not_4b;

architecture not_4b_behav of not_4b is
begin
    nott:  for i in 0 to 3 generate
        S(i) <= not(X(i));
    end generate nott;
end not_4b_behav;
```

Apêndice 3: Implementação em VHDL do *Not* (4 bits)

- **Xor**

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity xor_4b is port
(
    X, Y : in  std_logic_vector(3 downto 0);
    S     : out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end xor_4b;

architecture xor_4b_behav of xor_4b is
begin
    xorr: for i in 0 to 3 generate
        S(i) <= X(i) xor Y(i);
    end generate xorr;
end xor_4b_behav;
```

Apêndice 4: Implementação em VHDL do *Xor* (4 bits)

- **Fulladder**

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity fulladder is port
(
    X, Y : in  std_logic;
    Cin  : in  std_logic;
    S     : out std_logic;
    Cout  : out std_logic
);
end fulladder;

architecture fa_behav of fulladder is
begin
    S      <= (X xor Y) xor cin;
    Cout <= (X and Y) or ((X xor Y) and Cin);
end fa_behav;
```

Apêndice 5: Implementação em VHDL do *Full Adder* (4 bits)

- Somador de 4 bits

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

entity adder4bit is port
(
    X, Y : in  std_logic_vector(3 downto 0);
    Cin : in  std_logic;
    Cout : out std_logic;
    S : out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end adder4bit;

architecture adder_behav of adder4bit is

    component fulladder port
    (
        X, Y : in  std_logic;
        Cin : in  std_logic;
        S : out std_logic;
        Cout : out std_logic
    );
    end component;

    signal sinal : std_logic_vector(2 downto 0);

begin
    fa1: fulladder port map(X(0), Y(0), Cin, S(0), sinal(0));
    fa2: fulladder port map(X(1), Y(1), sinal(0), S(1), sinal(1));
    fa3: fulladder port map(X(2), Y(2), sinal(1), S(2), sinal(2));
    fa4: fulladder port map(X(3), Y(3), sinal(2), S(3), Cout);

end adder_behav;
```

Apêndice 6: Implementação em VHDL do *Adder* (4 bits)

- Subtrator de 4 bits

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity sub4bit is port
(
    X, Y : in  std_logic_vector(3 downto 0);
    Cin : in  std_logic;    -- Borrow out
    Cout : out std_logic;   -- Borrow in
    S : out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end sub4bit;

architecture sub4bit_behav of sub4bit is

    component fulladder port
    (
        X, Y : in  std_logic;
        Cin : in  std_logic;
        S : out std_logic;
        Cout : out std_logic
    );
    end component;

    component compl2 port
    (
        X : in  std_logic_vector(3 downto 0);
        S : out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
    end component;

    signal sinal : std_logic_vector(3 downto 0);
    signal compl : std_logic_vector(3 downto 0);

    begin
        cp1: compl2    port map(Y, compl);

        fa1: fulladder port map(X(0), compl(0),    Cin , S(0),  sinal(0));
        fa2: fulladder port map(X(1), compl(1),  sinal(0), S(1),  sinal(1));
        fa3: fulladder port map(X(2), compl(2),  sinal(1), S(2),  sinal(2));
        fa4: fulladder port map(X(3), compl(3),  sinal(2), S(3),    Cout);

    end sub4bit_behav;

```

Apêndice 7: Implementação em VHDL do *Subtrator* (4 bits)

- Multiplicador de 4 bits

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mult4bit is port
(
    X, Y : in std_logic_vector(3 downto 0);
    S     : out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end mult4bit;

architecture mult4bit_comport of mult4bit is

    component fulladder port
    (
        X, Y : in std_logic;
        Cin : in std_logic;
        S    : out std_logic;
        Cout : out std_logic
    );
    end component;

    signal s1 : std_logic_vector(3 downto 1);
    signal s2 : std_logic_vector(3 downto 1);
    signal c1 : std_logic_vector(4 downto 1);
    signal c2 : std_logic_vector(4 downto 1);
    signal c3 : std_logic_vector(3 downto 1);

    begin
        S(0) <= X(0) and Y(0);

        fa11: fulladder port map(X(1) and Y(0), X(0) and Y(1), '0', S(1), c1(1));
        fa12: fulladder port map(X(2) and Y(0), X(1) and Y(1), c1(1), s1(1), c1(2));
        fa13: fulladder port map(X(3) and Y(0), X(2) and Y(1), c1(2), s1(2), c1(3));
        fa14: fulladder port map('0', X(3) and Y(1), c1(3), s1(3), c1(4));

        fa21: fulladder port map(s1(1), X(0) and Y(2), '0', S(2), c2(1));
        fa22: fulladder port map(s1(2), X(1) and Y(2), c2(1), s2(1), c2(2));
        fa23: fulladder port map(s1(3), X(2) and Y(2), c2(2), s2(2), c2(3));
        fa24: fulladder port map(c1(4), X(3) and Y(2), c2(3), s2(3), c2(4));

        fa31: fulladder port map(s2(1), X(0) and Y(3), '0', S(3), c3(1));
        fa32: fulladder port map(s2(2), X(1) and Y(3), c3(1), S(4), c3(2));
        fa33: fulladder port map(s2(3), X(2) and Y(3), c3(2), S(5), c3(3));
        fa34: fulladder port map(c2(4), X(3) and Y(3), c3(3), S(6), S(7));

    end mult4bit_comport;

```

Apêndice 8: Implementação em VHDL do *Multiplicador* (4 bits)

- Complemento de 2

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity compl2 is port
(
    X    : in  std_logic_vector(3 downto 0);
    S    : out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end compl2;

architecture compl2_behav of compl2 is

    component fulladder port
    (
        X, Y : in  std_logic;
        Cin  : in  std_logic;
        S    : out std_logic;
        Cout : out std_logic
    );
    end component;

    signal sinal : std_logic_vector(3 downto 0);

begin
    fa1: fulladder port map(X(0) xor '1', '0', '1', S(0), sinal(0));
    fa2: fulladder port map(X(1) xor '1', '0', sinal(0), S(1), sinal(1));
    fa3: fulladder port map(X(2) xor '1', '0', sinal(1), S(2), sinal(2));
    fa4: fulladder port map(X(3) xor '1', '0', sinal(2), S(3), sinal(3));
end compl2_behav;
```

Apêndice 9: Implementação em VHDL do *Complemento de 2* (4 bits)

- ULA

```

|-- cout = 0 -> número negativo
-- cout = 1 -> número positivo

-- sel operação
-- 000 X and Y
-- 001 X OR Y
-- 010 not X
-- 011 X xor Y
-- 100 X + Y
-- 101 X - Y
-- 110 X * Y
-- 111 X comp 2

library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
--use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity P10ula is port
(
    X, Y : in  std_logic_vector(3 downto 0);
    F     : in  std_logic_vector(2 downto 0);
    S     : out std_logic_vector(7 downto 0);
    BOUT  : out std_logic
);
end P10ula;

architecture rtl of P10ula is

    -- Operação and
    component P01and_4b port
    (
        X, Y : in  std_logic_vector(3 downto 0);
        S    : out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
    end component;

    -- Operação or
    component P02or_4b port
    (
        X, Y : in  std_logic_vector(3 downto 0);
        S    : out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
    end component;

```

Apêndice 10.1

```

-- Operação not
component P03not_4b port
(
    X    : in  std_logic_vector(3 downto 0);
    S    : out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end component;

-- Operação xor
component P04xor_4b port
(
    X, Y : in  std_logic_vector(3 downto 0);
    S    : out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end component;

-- Operação soma 4 bits
component P06adder4bit port
(
    X, Y : in  std_logic_vector(3 downto 0);
    Cin  : in  std_logic;
    Cout : out std_logic;
    S    : out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end component;

-- Operação subtrair 4 bits
component P07sub4bit port
(
    X, Y : in  std_logic_vector(3 downto 0);
    Cin  : in  std_logic;
    Cout : out std_logic;
    S    : out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end component;

-- Operação multiplicar 4 bits
component P08mult4bit port
(
    X, Y : in  std_logic_vector(3 downto 0);
    S    : out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end component;

```

Apêndice 10.2

```

-- Operação complemento de 2 de X
component P09compl2 port
(
    X : in std_logic_vector(3 downto 0);
    S : out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end component;

signal r_and, r_or, r_not, r_xor, r_sum, r_sub, r_cp2 : std_logic_vector(3 downto 0);
signal r_mult : std_logic_vector(7 downto 0);
signal cout, boutt : std_logic;

begin
    andd : P01and_4b port map(X, Y, r_and);
    orr : P02or_4b port map(X, Y, r_or);
    nott : P03not_4b port map(X, r_not);
    xorrr : P04xor_4b port map(X, Y, r_xor);
    sum : P06adder4bit port map(X, Y, '0', cout, r_sum);
    sub : P07sub4bit port map(X, Y, '0', boutt, r_sub);
    mult : P08mult4bit port map(X, Y, r_mult);
    cop2 : P09compl2 port map(X, r_cp2);
    BOUT <= boutt;

    process(F, r_and, r_or, r_not, r_xor, r_sum, r_sub, r_cp2, r_mult)
    begin
        case F is
            when "000" => S <= "0000" & r_and; -- X and Y
            when "001" => S <= "0000" & r_or; -- X or Y
            when "010" => S <= "0000" & r_not; -- not X
            when "011" => S <= "0000" & r_xor; -- X xor Y
            when "100" => S <= "000" & cout & r_sum; -- X + Y
            when "101" => S <= boutt & boutt & boutt & boutt & r_sub; -- X - Y
            when "110" => S <= r_mult; -- X * Y
            when "111" => S <= "0000" & r_cp2; -- cp2 X
            when others => S <= "ZZZZZZZZ";
        end case;
    end process;
end rtl;

```

Apêndice 10.3: Implementação em VHDL da ULA

- Interface

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
--use ieee.numeric_std.all;

entity P11interface is port
(
    clk, reset, botaoSEL      : in  std_logic;           -- botaoSEL carrega A e B simultaneamente
    entradaA, entradaB       : in  std_logic_vector(3 downto 0); -- switches
    resultadoDISPLAY         : out std_logic_vector(7 downto 0); -- display pra A e B tbm
    carry_borrowLED          : out std_logic;
    operacaoLED              : out std_logic_vector(2 downto 0);
    saidaA, saidaB           : out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end P11interface;

architecture behav of P11interface is

    component P10ula port
    (
        X, Y      : in  std_logic_vector(3 downto 0);
        F         : in  std_logic_vector(2 downto 0);
        S         : out std_logic_vector(7 downto 0);
        BOUT      : out std_logic
    );
    end component;

    signal A, B      : std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
    signal result    : std_logic_vector(7 downto 0) := "00000000";
    signal carry_borrow : std_logic := '0';
    signal operacao   : std_logic_vector(2 downto 0) := "000";

    type tipo_estado is (entrada, saida);
    signal estado      : tipo_estado := entrada;

    signal init: std_logic := '1';

```

Apêndice 11.1

```

begin
alu: P10ula port map (A, B, operacao, result, carry_borrow);

resultadoDISPLAY    <= result;
operacaoLED         <= operacao;
carry_borrowLED     <= carry_borrow;

process(clk, botaoSEL, reset)
begin
    if (reset = '0') then
        estado <= entrada;
        A      <= "0000";
        B      <= "0000";
        saidaA <= "0000";
        saidaB <= "0000";
        operacao <= "000";
    elsif (estado = entrada and botaoSEL = '1') then -- definindo A e B
        saidaA <= entradaA;
        saidaB <= entradaB;
    elsif (estado = entrada and botaoSEL = '0') then -- botao manda 0 quando eh apertado
        estado <= saida;
        A      <= entradaA;
        B      <= entradaB;
        saidaA <= entradaA;
        saidaB <= entradaB;
        operacao <= "000";
    elsif (estado = saida and rising_edge(clk))then
        if init = '1' then
            estado <= entrada;
            A <= "0000";
            B <= "0000";
            saidaA <= "0000";
            saidaB <= "0000";
            operacao <= "000";
            init <= '0';
        elsif operacao = "000" then
            operacao <= "001";
        elsif operacao = "001" then
            operacao <= "010";
        elsif operacao = "010" then
            operacao <= "011";
        elsif operacao = "011" then
            operacao <= "100";
        elsif operacao = "100" then
            operacao <= "101";
        elsif operacao = "101" then
            operacao <= "110";
        elsif operacao = "110" then
            operacao <= "111";
        elsif operacao = "111" then
            operacao <= "000";
        else
            operacao <= "000";
        end if;
    end if;
end process;
end behav;

```

Apêndice 11.2

```

        operacao <= "111";
    elsif operacao = "111" then
        operacao <= "000";
    else
        operacao <= "000";
    end if;
end if;
end process;
end behav;

```

Apêndice 11.3: Implementação em VHDL da Interface

- Decodificador 7 segmentos

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
--use ieee.numeric_std.all;

entity decodificador7seg is port
(
    data_in : in std_logic_vector(3 downto 0); --V_SW : in std_logic_vector(3 downto 0);
    data_out : out std_logic_vector(6 downto 0) --G_HEX0 : out std_logic_vector(6 downto 0)
);
end decodificador7seg;

architecture decode of decodificador7seg is
begin
    with data_in select
        data_out <= "1000000" when "0000",--0
                    "1111001" when "0001",--1
                    "0100100" when "0010",--2
                    "0110000" when "0011",--3
                    "0011001" when "0100",--4
                    "0010010" when "0101",--5
                    "0000010" when "0110",--6
                    "1111000" when "0111",--7
                    "0000000" when "1000",--8
                    "0011000" when "1001",--9
                    --"0001000" when "1010",--a
                    --"0000011" when "1011",--b
                    --"1000110" when "1100",--c
                    --"0100001" when "1101",--d
                    --"0000110" when "1110",--e
                    --"0001110" when "1111",--f
                    "1111111" when others;
end decode;

```

Apêndice 12 Implementação em VHDL do *Decodificador de 7 segmentos*

- Divisor de frequência

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity divisorFREQ is port
(
    clk      : in  std_logic;
    reset    : in  std_logic;
    saida     : out std_logic
);
end divisorFREQ;

architecture display of divisorFREQ is

    signal ck : std_logic;

    begin
        saida <= ck;

        divisor2: process (clk,reset)

            variable cont : natural range 0 to 25000000 := 0;

            begin
                if (reset='0') then
                    ck <='0';

                elsif (clk'event) and (clk='1') then
                    cont := cont +1;

                    if cont=25000000 then
                        ck  <= NOT ck;
                        cont := 0;
                    end if;
                end if;
            end process divisor2;
        end display;
```

Apêndice 13: Implementação em VHDL do *Divisor de Frequência*

• Placa

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity P14placa is port
(
    CLOCK_50      : in  std_logic;
    V_BT          : in  std_logic_vector(1 downto 0); -- V_BT(0)=reset V_BT(1)=selecao (carrega A e B simultaneamente)
    V_SW          : in  std_logic_vector(17 downto 9); -- switches A:17ate14 / B:12ate9
    G_HEX7, G_HEX6 : out std_logic_vector(6 downto 0); -- display7seg -> entradaA
    G_HEX5, G_HEX4 : out std_logic_vector(6 downto 0); -- display7seg -> entradaB
    G_HEX3, G_HEX2, G_HEX1, G_HEX0 : out std_logic_vector(6 downto 0); -- display7seg -> resultado
    G_LEDG        : out std_logic_vector(0 downto 0); -- borrow out
    G_LEDR        : out std_logic_vector(2 downto 0); -- redLED mostra operacao atual
);
end P14placa;

architecture behav of P14placa is

    component P11interface port
    (
        clk, reset, botaoSEL : in  std_logic; -- botaoSEL carrega A e B simultaneamente
        entradaA, entradaB : in  std_logic_vector(3 downto 0); -- switches
        resultadoDISPLAY : out std_logic_vector(7 downto 0); -- display pra A e B tbm
        carry_borrowLED : out std_logic;
        operacaoLED : out std_logic_vector(2 downto 0);
        saidaA, saidaB : out std_logic_vector(3 downto 0); -- saidas para display A e display B
    );
    end component;

    component P12decodificador7seg port
    (
        data_in : in  std_logic_vector(3 downto 0); --V_SW : in  std_logic_vector(3 downto 0);
        data_out : out std_logic_vector(6 downto 0) --G_HEX0 : out std_logic_vector(6 downto 0)
    );
    end component;

    component P13divisorFREQ port
    (
        clk : in  std_logic;
        reset : in  std_logic;
        saida : out std_logic
    );
    end component;

```

Apêndice 14.1

```

signal clk1seg, bout : std_logic;
signal op : std_logic_vector(2 downto 0);
signal dpA, dpB, dispA0, dispA1, dispB0, dispB1 : std_logic_vector(3 downto 0); --
signal resultado : std_logic_vector(7 downto 0) := "00000000";
signal results0, results1, results2, results3 : std_logic_vector(3 downto 0);

begin

    DIVfreq: P13divisorFREQ port map(CLOCK_50, V_BT(0), clk1seg); -- entradas: clock 50 Mhz, Botao de Reset, saida: clock de 1 seg

    ITERF : P11interface port map(
        clk      => clk1seg,
        reset    => V_BT(0),
        botaoSEL => V_BT(1), -- entrada: clock de 1 seg, reset, botao de seleção
        entradaA => V_SW(17 downto 14),
        entradaB => V_SW(12 downto 9), -- entrada: A,B
        resultadoDISPLAY => resultado,
        carry_borrowLED => bout,
        operacaoLED => op,
        saidaA => dpA,
        saidaB => dpB); -- saida: result,carry/borrowOUT,operacao

    DECOD0 : P12decodificador7seg port map(dispA0, G_HEX6); --entrada: A, saida: display 7 seg entrada A
    DECOD1 : P12decodificador7seg port map(dispA1, G_HEX7); --entrada: B, saida: display 7 seg entrada B
    DECOD2 : P12decodificador7seg port map(dispB0, G_HEX4);
    DECOD3 : P12decodificador7seg port map(dispB1, G_HEX5);

    DECOD4 : P12decodificador7seg port map(results0, G_HEX0);
    DECOD5 : P12decodificador7seg port map(results1, G_HEX1);
    DECOD6 : P12decodificador7seg port map(results2, G_HEX2);
    DECOD7 : P12decodificador7seg port map(results3, G_HEX3);

    G_LEDR <= op;
    G_LEDG(0) <= not(bout);

    process (resultado)
    begin
        if (op(2) = '0') then
            results0 <= "000" & resultado(0);
            results1 <= "000" & resultado(1);
            results2 <= "000" & resultado(2);
            results3 <= "000" & resultado(3);
        else
            results0 <= resultado(3 downto 0);
            results1 <= resultado(7 downto 4);
            results2 <= "0000";
            results3 <= "0000";
        end if;
    end process;

```

Apêndice 14.2

```

process (dpA)
begin
    if (dpA = "1010") then
        dispA0 <= "0000";
        dispA1 <= "0001";
    elsif (dpA = "1011") then
        dispA0 <= "0001";
        dispA1 <= "0001";
    elsif (dpA = "1100") then
        dispA0 <= "0010";
        dispA1 <= "0001";
    elsif (dpA = "1101") then
        dispA0 <= "0011";
        dispA1 <= "0001";
    elsif (dpA = "1110") then
        dispA0 <= "0100";
        dispA1 <= "0001";
    elsif (dpA = "1111") then
        dispA0 <= "0101";
        dispA1 <= "0001";
    else
        dispA0 <= dpA;
        dispA1 <= "0000";
    end if;
end process;

```

Apêndice 14.3

```

process (dpB)
begin
    if (dpB = "1010") then
        dispB0 <= "0000";
        dispB1 <= "0001";
    elsif (dpB = "1011") then
        dispB0 <= "0001";
        dispB1 <= "0001";
    elsif (dpB = "1100") then
        dispB0 <= "0010";
        dispB1 <= "0001";
    elsif (dpB = "1101") then
        dispB0 <= "0011";
        dispB1 <= "0001";
    elsif (dpB = "1110") then
        dispB0 <= "0100";
        dispB1 <= "0001";
    elsif (dpB = "1111") then
        dispB0 <= "0101";
        dispB1 <= "0001";
    else
        dispB0 <= dpB;
        dispB1 <= "0000";
    end if;
end process;

end behav;

```

Apêndice 14.4: Implementação em VHDL do sistema da Placa.

Bibliografia e Referências

- A imagem de capa utilizada neste documento não é de minha autoria e foi retirada da web.
- Vídeo e Slides do curso EEL480 - Sistemas Digitais